


CRC校验(P0.Q1)

提交要求

使用Logisim搭建一个除数为四位，原数据帧为8位的CRC校验码计算电路。具体模块端口定义如下：

信号名	方向	描述
A[7:0]	I	8位原数据帧
B[3:0]	I	4位除数
C[10:0]	O	8位原数据帧+3位校验码

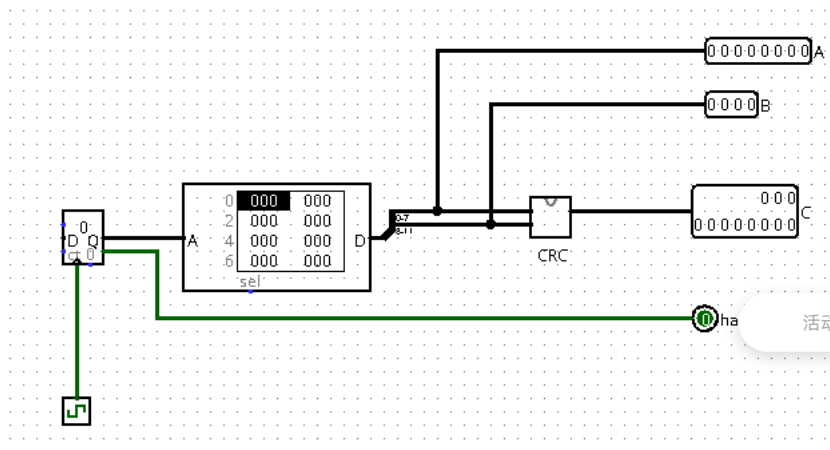
- 必须严格按照模块的端口定义
- 文件内模块名: CRC
- 我们规定除数的最高位一定为1,不需要考虑最高位非1的情况
- 注意:由于信号原帧位数为8位，进行除法运算时被除数应为 $8+3=11$ 位
- 测试电路：(CRC为你需要搭建的电路)



- 注意:请保证模块的appearance与下图完全一致，否则有可能造成评测错误(查看模块appearance方法:在Logisim中打开相应模块后点击左上角



按钮)

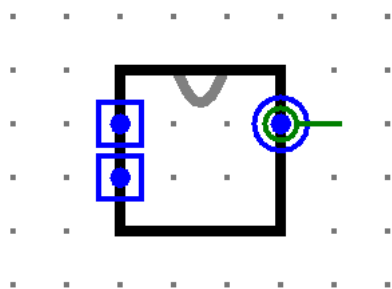

任务时间：2026/09/29 00:00-2026/10/11 22:00

提交要求

题型：Logisim

提交文件：*.circ