

编程评测:P0>6 ftoi

⏮ 上一个

展开

problem_id: 319

作业说明

ftoi(附加题)

本题为附加题，通过与否不计入 P0 课下通过条件。


提交要求

使用 Logisim 进行组合逻辑设计，要求输入一个 16 位的单精度浮点数（符合 IEEE-754 标准），输出该浮点数的整数部分(包含符号)，用 32 位二

模块端口定义如下：

信号名	方向	描述
float[15:0]	I	16 位半精度浮点数（IEEE-754 标准）
int[31:0]	O	该浮点数的整数部分（带符号），用32位符号数的补码来表示，超出表示范围则取低 32 位。第 3 类 Infinity 和第 4 类 NaN 为了简化


- 必须严格按照模块的端口定义
- 文件内模块名: ftoi
- 测试电路：

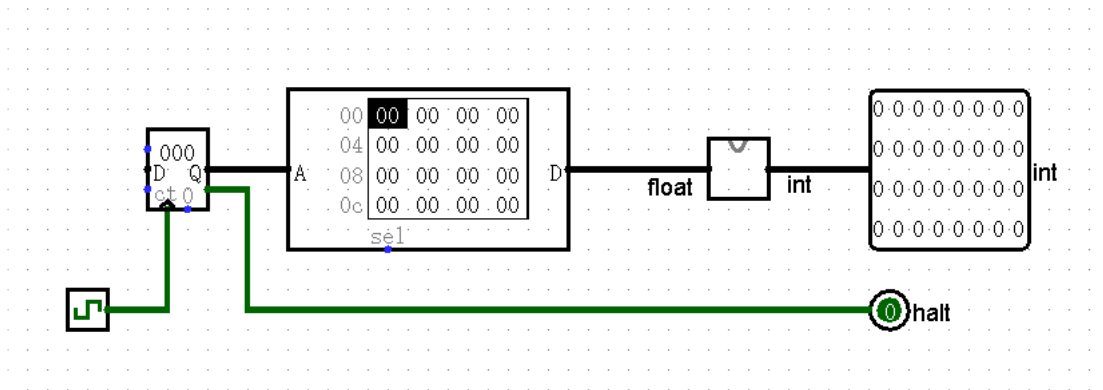

- 注意:请保证模块的appearance与下图完全一致，否则有可能造成评测错误(查看模块appearance方法:在Logisim中打开相应模块后点击左上角



按钮)

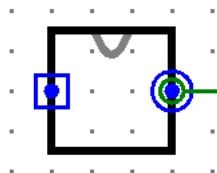

任务时间: 2026/09/29 00:00-2026/10/11 22:00

学习要求: 选修

提交要求

题型: Logisim